

# 物理实验教学中心

*Physics Experiment Center*






# I. Purposes

1. The structure and measurement principles of Wheatstone Bridge.
2. Build the circuit and handle the method of measuring resistance.

## II. Principles

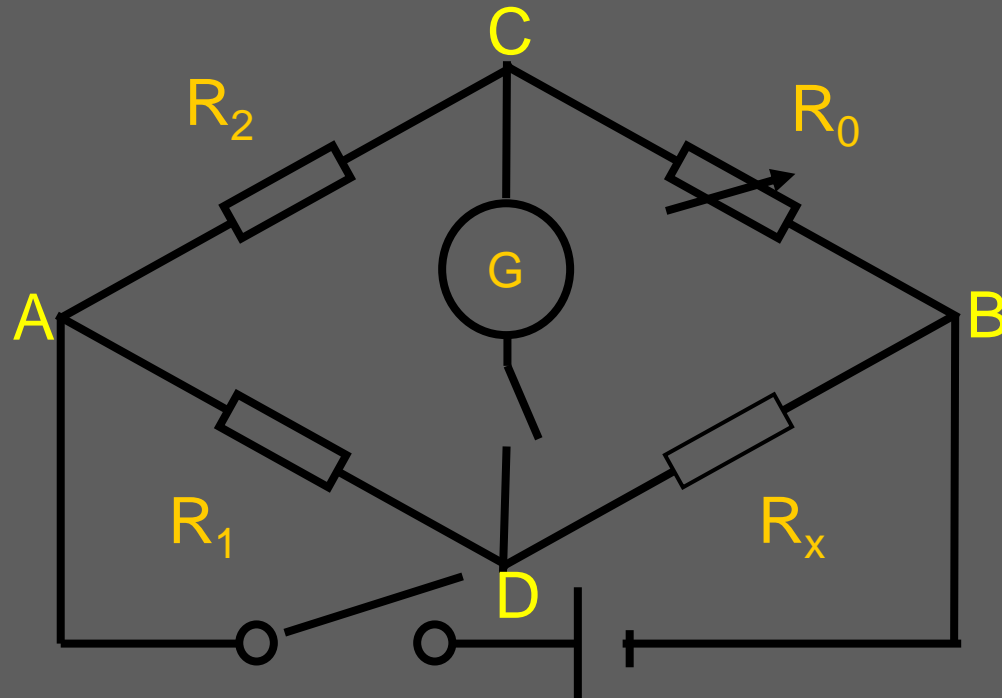

If  $I_G = 0$ , 
$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

Bridge sensitivity:  $S = \Delta n / (\Delta R_0 / R_0)$

# Circuit

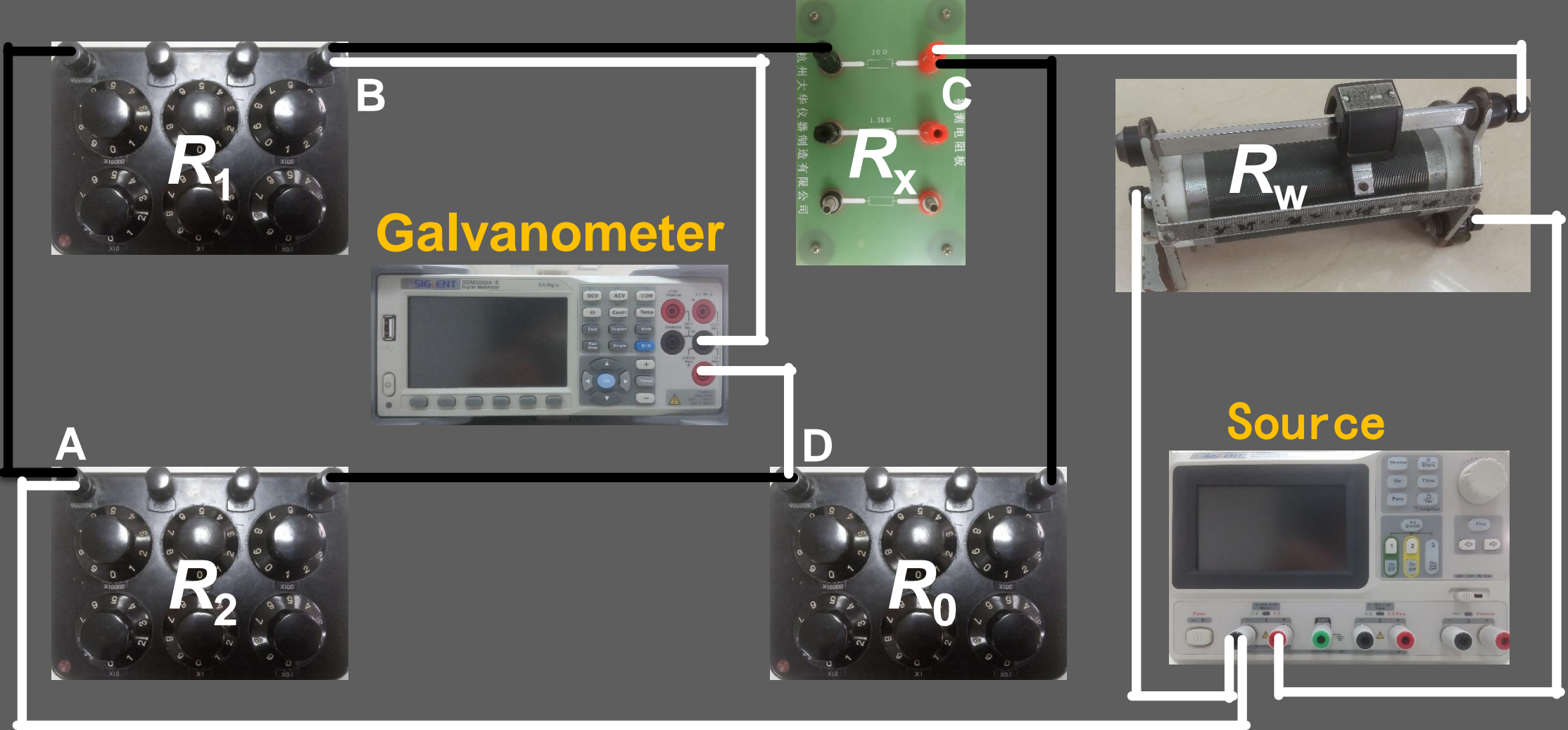






Table I

<div><div></div><div>R</div></div>	$R_1/\Omega$	$R_2/\Omega$	$R_0/\Omega$	$R_{x1}/\Omega$
1	100.0	1000.0	302.9	
2	100.0	2000.0	602.9	

Table II

<div><div></div><div>R</div></div>	$R_1/\Omega$	$R_2/\Omega$	$R_0/\Omega$	$R_{x2}/\Omega$
1	1000.0	1000.0	1475.5	
2	1000.0	2000.0	2945.5	

END